



Цифровые устройства и микропроцессоры I часть

Лекция 15

Лектор: Богаченков Алексей Николаевич

e-mail: microproc@mail.ru

Тема лекции:


Примеры описаний комбинационных и последовательностных устройств на языке VHDL

Все примеры подготовлены в среде разработки Xilinx ISE Design Suite 14.7

Селективная установка значений сигналов

 1. Операторы when ... else

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity mux_4x1 is  
    port ( A : in  std_logic_vector(1 downto 0);  
          D : in  std_logic_vector(3 downto 0);  
          F : out std_logic);  
end mux_4x1;
```



-----ВАРИАНТ 1 (when...else)-----

```
architecture mux_arch of mux_4x1 is  
begin
```

```
    F <= D(0) when A = "00" else  
        D(1) when A = "01" else  
        D(2) when A = "10" else  
        D(3);
```


```
end mux_arch;
```

Селективная установка значений сигналов

 2. Операторы select ... when

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux_4x1 is
    port ( A : in  std_logic_vector(1 downto 0);
          D : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          F : out std_logic);
end mux_4x1;
```



-----ВАРИАНТ 2 (select..when)-----

```
architecture mux_arch2 of mux_4x1 is
begin

    with A select
    F <= D(0) when "00",
        D(1) when "01",
        D(2) when "10",
        D(3) when others;


end mux_arch2;
```

Селективная установка значений сигналов

 3. Операторы if ... then ... else

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux_4x1 is
    port ( A : in  std_logic_vector(1 downto 0);
          D : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          F : out std_logic);
end mux_4x1;
```



-----ВАРИАНТ 3 (if...then...else + "process")-----

```
architecture mux_arch3 of mux_4x1 is
begin
```

```
process (A, D)                                -- Оператор "process" со списком чувствительности
begin
    if      A = "00" then F <= D(0);
    elsif  A = "01" then F <= D(1);
    elsif  A = "10" then F <= D(2);
    else   F <= D(3);
    end if;
end process;
```


```
end mux_arch3;
```

Селективная установка значений сигналов

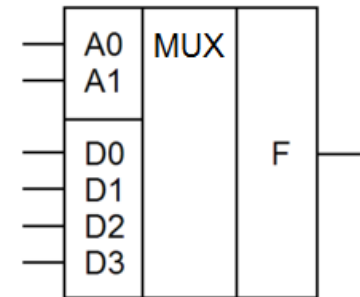4. Операторы case ... when

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux_4x1 is
    port ( A : in  std_logic_vector(1 downto 0);
          D : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          F : out std_logic);
end mux_4x1;
```



-----ВАРИАНТ 4 (case...when + "process")-----

```
architecture mux_arch4 of mux_4x1 is
begin

    process (A, D)
    begin
        case conv_integer(A) is
            when 0      => F <= D(0);
            when 1      => F <= D(1);
            when 2      => F <= D(2);
            when 3      => F <= D(3);
            when others => F <= D(0); -- Хотя данная строка "лишняя",
                                     -- рекомендуется ее всегда включать
        end case;
    end process;

end mux_arch4;
```

Арифметические операции

```
library ieee;                                -- Объявление библиотек
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity alu is                                -- Начало описания объекта, его имя
    generic
    (
        DATA_WIDTH : natural := 8          -- Объявление настроечного параметра
    );
    port
    (
        a, b      : in  std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);  -- Вх.операнды
        result     : out std_logic_vector(DATA_WIDTH*2-1 downto 0); -- Результат
        sel        : in  std_logic_vector(1 downto 0)             -- Тип операции
    );
end entity;


architecture rtl of alu is
begin

    process (a, b, sel)
    begin
        if sel = "00" then
            result <= ext(a + b, DATA_WIDTH*2); -- Сложение, дополнение результата
                                                -- старшими нулями
        elsif sel = "01" then
            result <= sxt(a - b, DATA_WIDTH*2); -- Вычитание, знаковое расширение
        elsif sel = "10" then
            result <= a * b;                     -- Умножение
        else
            result <= (others => '-');           -- Неопределенный результат
        end if;
    end process;


end rtl;
```

Арифметические операции


Результат синтеза

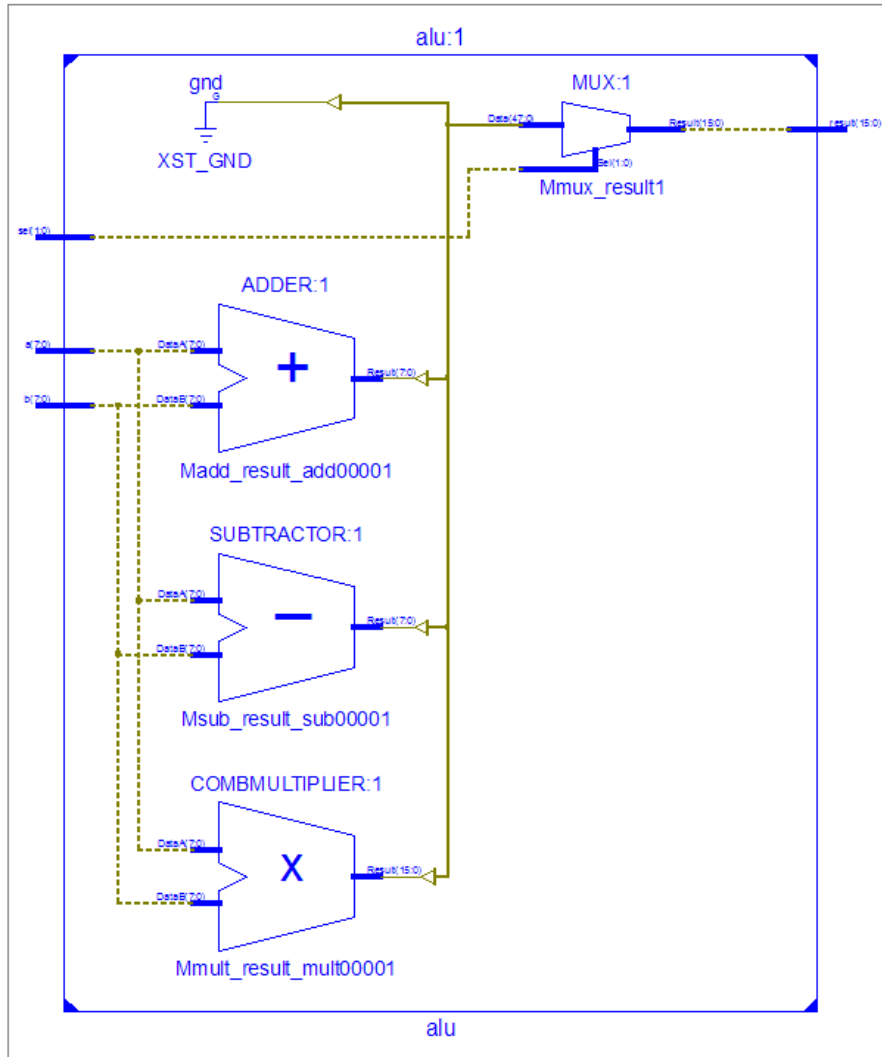

 Пример, как синтезируемая структура зависит от выражения





$a+b+c+d$

 

$(a+b)+(c+d)$

  Последовательностные схемы. Триггер, защелка



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity trig is  
  port
```

```
    ( C      : in  std_logic;  
      S, R   : in  std_logic;  
      D      : in  std_logic;  
      Q, QN  : out std_logic  
    );
```

```
end entity;
```

```
-- Вход тактирования (записи)  
-- Входы установки и сброса  
-- Вход данных  
-- Прямой и инверсный выходы данных
```

```
-----  
-- ЗАЩЕЛКА (сигнал записи с управлением по уровню)  
-----
```

```
architecture latch_a of latch is  
begin
```

```
  process (C, D)
```

```
  begin
```

```
    if (C = '1') then
```

```
      Q <= D; QN <= not D;
```



```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
-- Задание поведения при C = 1,  
-- не задано для C = 0 (это плохо!)
```

```
end latch_a;
```

  Последовательностные схемы. Триггер, защелка



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity trig is
    port
```

```
    ( C      : in  std_logic;
      S, R   : in  std_logic;
      D      : in  std_logic;
      Q, QN  : out std_logic
    );
```

```
end entity;
```

```
-- Вход тактирования (записи)
-- Входы установки и сброса
-- Вход данных
-- Прямой и инверсный выходы данных
```

```
-----
-- ТРИГГЕР (с переключением по фронту и асинхронным сбросом)
-----
```

```
architecture trig_a of trig is
begin
```

```
process (R, C)
begin
    if R = '1' then Q <= '0'; QN <= '1';
    elsif C'event and C = '1' then
        Q <= D; QN <= not D;
    end if;
end process;
```


```
end trig_a;
```

Последовательностные схемы. Регистр

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity reg is  
  port  
    ( clk : in  std_logic;           -- Вход тактирования (записи)  
      ena : in  std_logic;           -- Вход разрешения работы выхода  
      D   : in  std_logic_vector(7 downto 0); -- Входные данные (8 бит)  
      Q   : out std_logic_vector(7 downto 0); -- Выходные данные (8 бит)  
    );  
end entity;
```

 
```
architecture reg_a of reg is  
  -- Внутренний регистр памяти  
  signal mem : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');  
begin  
  -- Разрешение работы выходного каскада  
  Q <= mem when ena = '0' else (others => 'Z');  
  
  process (clk)  
  begin  
    if rising_edge(clk) then mem <= D; -- Защелкивание данных по фронту CLK  
    end if;  
  end process;  
  
end reg_a;
```





Последовательностные схемы. Регистр

Результат синтеза

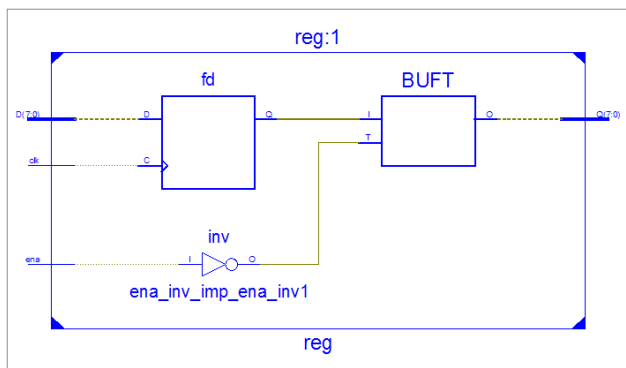RTL схема
(на уровне регистровых передач)



Технолог. схема (на уровне ячеек)

 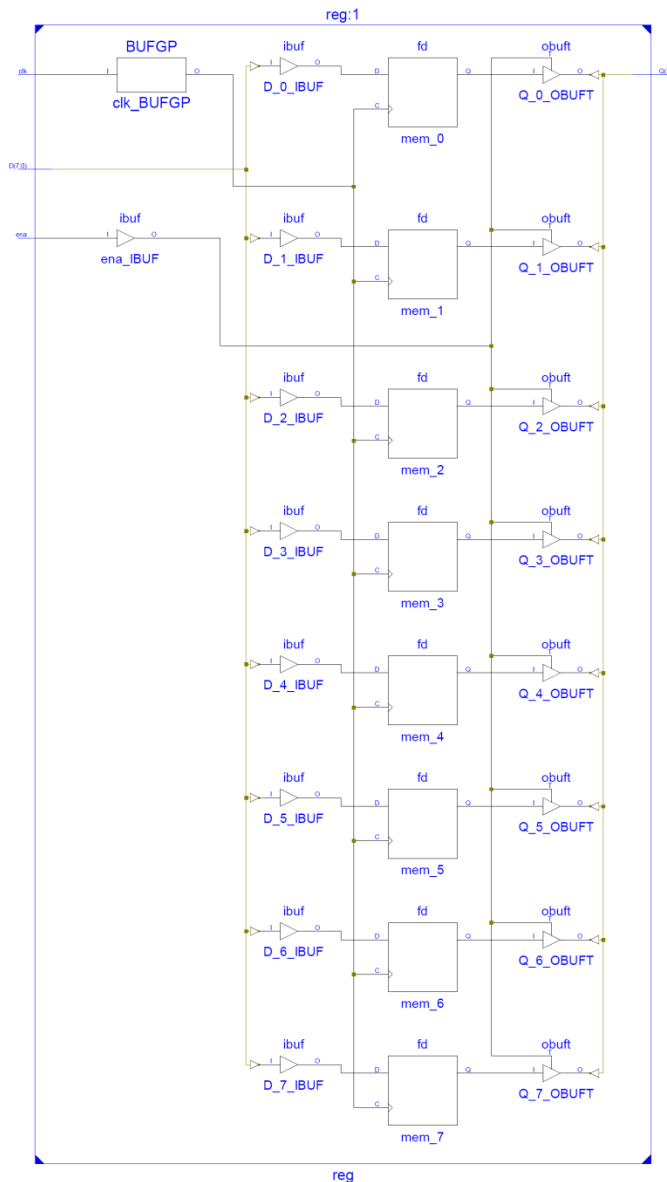

Последовательный регистр

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity sreg is
```

```
  port
```

```
    ( clk : in  std_logic;
```

```
      ena : in  std_logic;
```

```
      din : in  std_logic;
```

```
      dout : out std_logic
```

```
    );
```

```
end entity;
```

```
architecture Behavioral of sreg is
```

```
  signal sr : std_logic_vector(7 downto 0) := x"00";
```

```
begin
```

```
  process (clk)
```

```
  begin
```

```
    if rising_edge(clk) and ena = '1' then
```

```
      sr <= sr(6 downto 0) & din;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
  dout <= sr(7);
```

```
end Behavioral;
```

```
-- Вход тактирования (сдвига)
```

```
-- Вход разрешения сдвига
```

```
-- Входные данные
```

```
-- Выходные данные
```


```
-- Внутренний регистр, изначально
```

```
-- инициализируется нулями
```

```
-- Сдвиг влево, движение входных
```


```
-- данных в младший разряд
```

```
-- Выход со старшего разряда
```

 


Последовательный регистр


Результат синтеза

 

 RTL схема (на уровне регистровых передач)



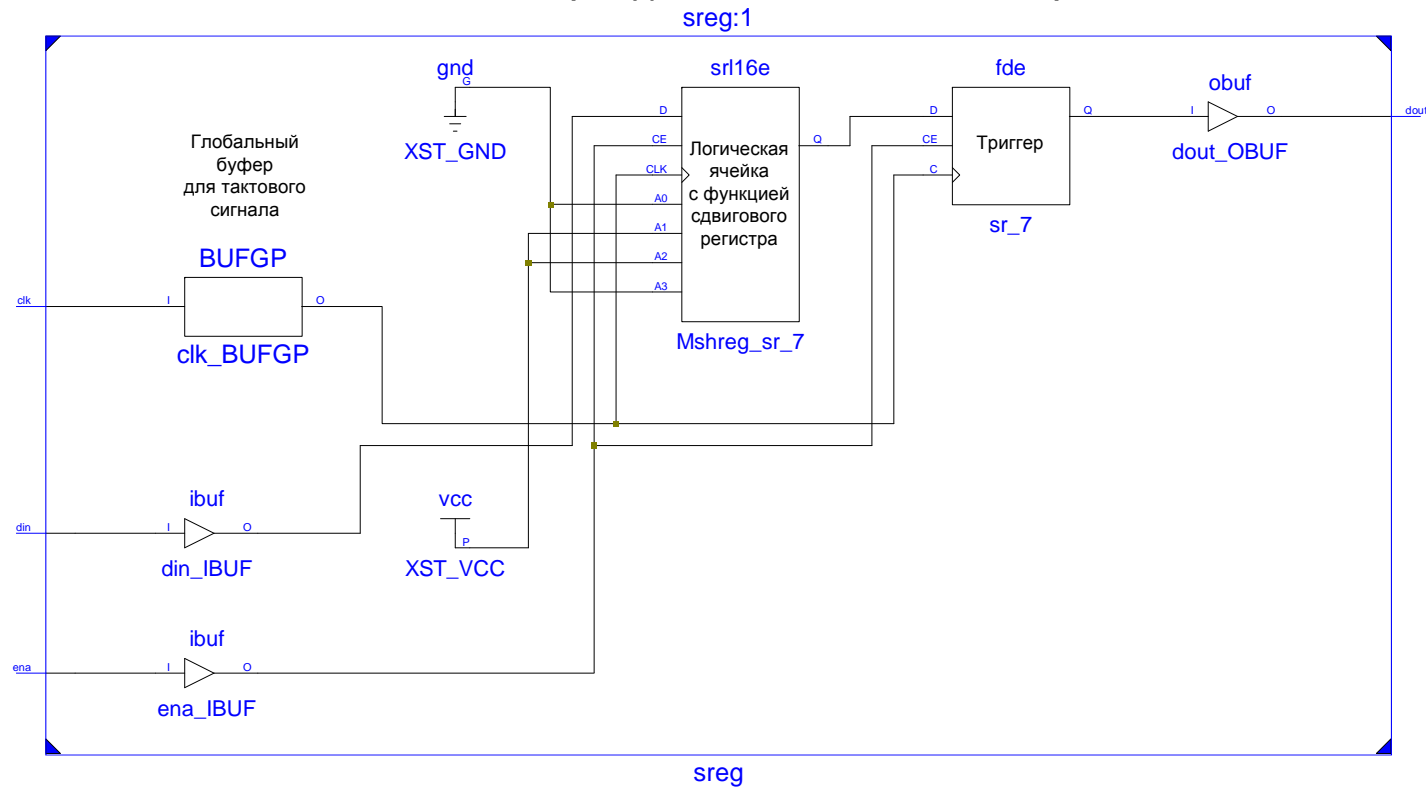Технологическая схема (на уровне логических ячеек)



Реверсивный счетчик

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity counter is
    port
    (   clk      : in  std_logic;           -- Вход тактирования
        reset    : in  std_logic;         -- Вход сброса (установки в 0)
        dir      : in  std_logic;         -- Вход задания направления счета
        Q        : out std_logic_vector(5 downto 0) -- Выходные данные (6 бит)
    );
end entity;

architecture Behavioral of counter is


    -- Создание внутренней копии состояния счетчика, т.к. непосредственно с выходным
    -- кодом Q не допускаются операции чтения / преобразования
    signal cnt_i : std_logic_vector(5 downto 0) := (others => '0');

begin

    process (clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            cnt_i <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if dir = '1' then
                cnt_i <= cnt_i + 1;
            else
                cnt_i <= cnt_i - 1;
            end if;
        end if;
    end process;


    Q <= cnt_i;

end Behavioral;
```

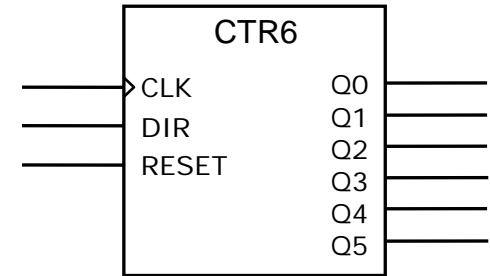


Реверсивный счетчик


Результат синтеза

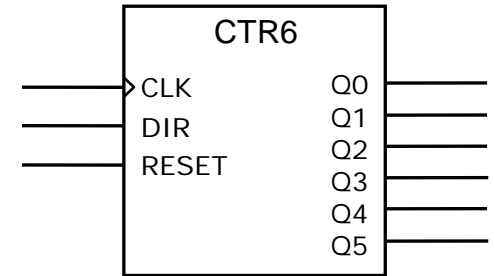

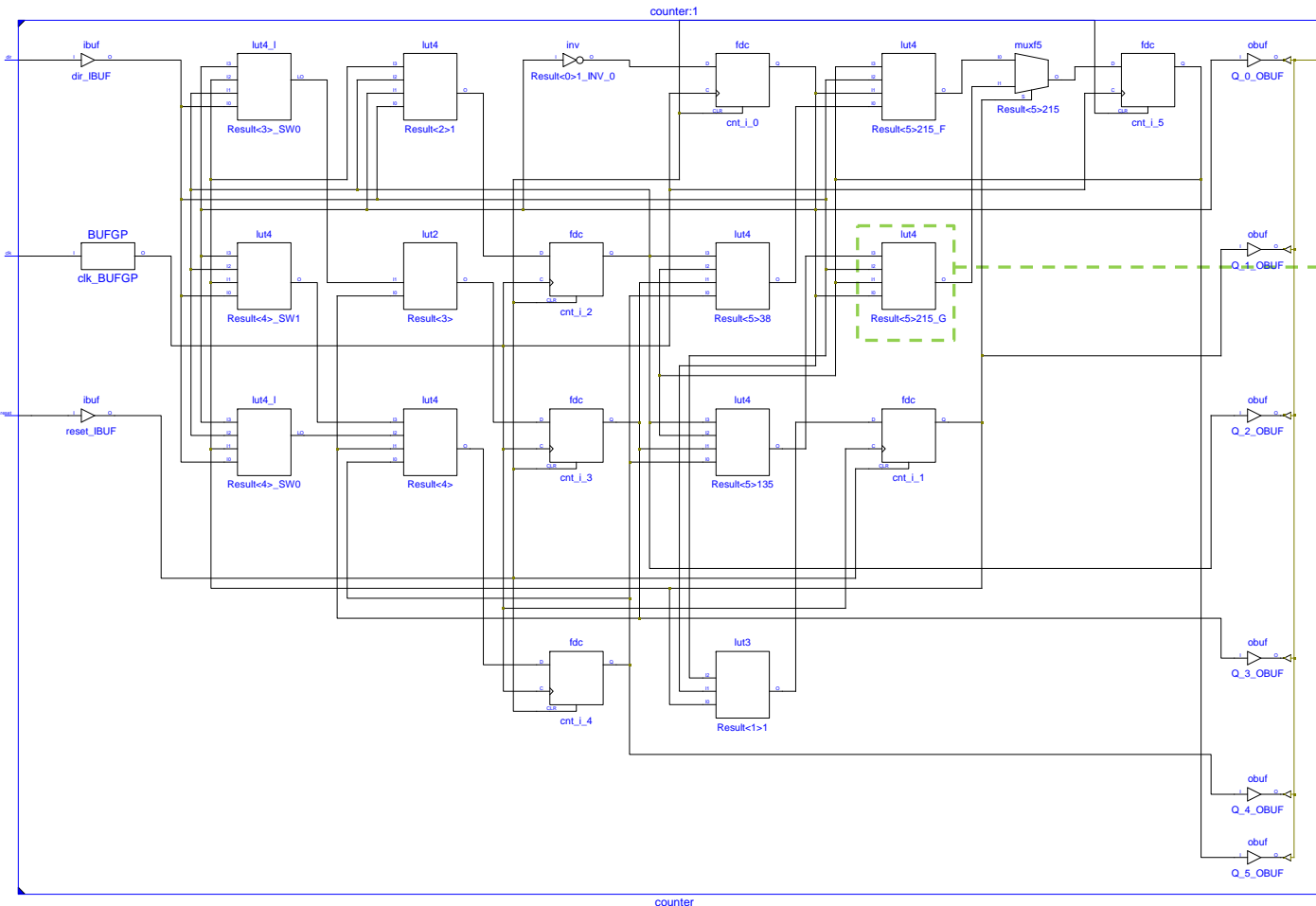Технологическая схема (на уровне логических ячеек)



Одна из логических ячеек

 

$$O = ((I0 * I1) + (I0 * I2 * I3) + (I1 * !I2));$$

	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Генератор ШИМ сигнала

Описание устройства

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity GeneratorPWM is
    port
    (   clk      : in  std_logic;           -- Тактовая частота
        en       : in  std_logic;           -- Разрешение генерации
        pulse    : in  integer range 0 to 100; -- Коэффициент длительности
        q        : out std_logic            -- Выходной сигнал
    );
end entity;

architecture Behavioral of GeneratorPWM is


    signal cnt : integer range 0 to 99 := 0;    -- Счетчик с модулем счета 100

begin

    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if cnt = 99 then
                cnt <= 0;
            else
                cnt <= cnt + 1;
            end if;
        end if;


        -- Формирование выходного сигнала:
        -- 1, если в счетчике < pulse,
        -- 0, если в счетчике >= pulse или запрет генерации
        q <= '0' when (cnt >= pulse or en = '0') else '1';
    end process;

end Behavioral;
```

 


Генератор ШИМ сигнала

Результат синтеза

 

GeneratorPWM:1

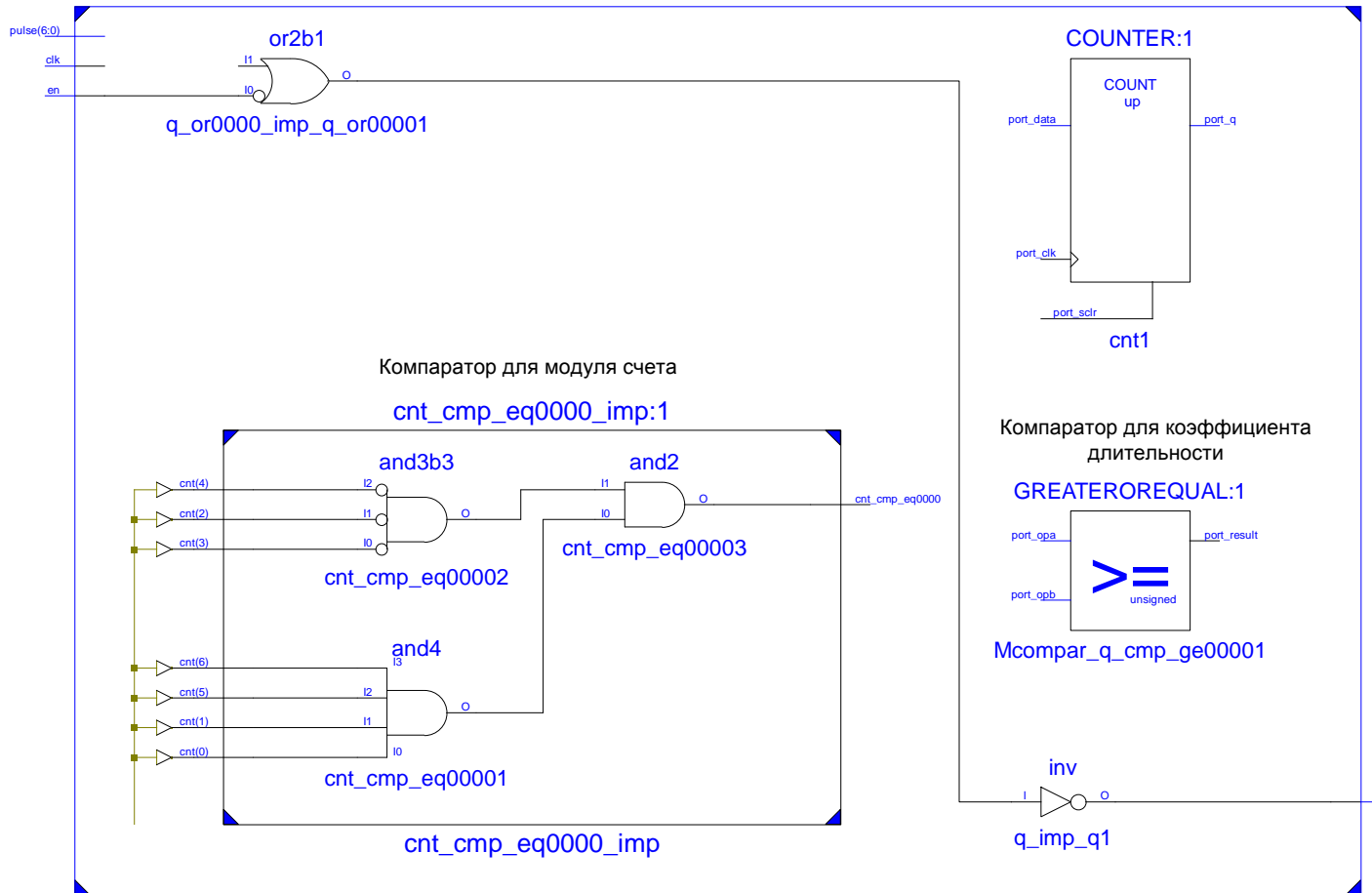


GeneratorPWM


Генератор ШИМ сигнала

Функциональное моделирование (симуляция)

Структура тестового модуля

 

Test Bench

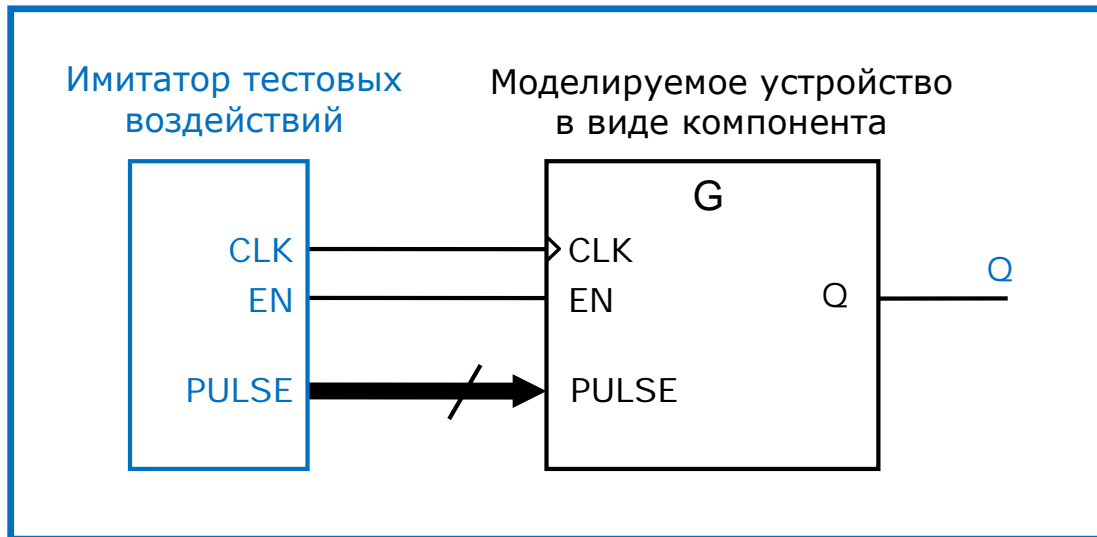

Генератор ШИМ сигнала

Функциональное моделирование (симуляция)

Описание тестового модуля. Начало

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;

-- Формальное объявление интерфейса тестовой оболочки
ENTITY top_tb IS
END top_tb;


ARCHITECTURE behavior OF top_tb IS

    -- Объявление моделируемого устройства как компонента UUT (Unit Under Test)
    COMPONENT GeneratorPWM
    PORT(
        clk    : IN  std_logic;
        en     : IN  std_logic;
        pulse  : IN  integer;
        q      : OUT std_logic
    );
    END COMPONENT;

    -- Имитируемые входные сигналы
    signal clk : std_logic := '0';
    signal en  : std_logic := '0';
    signal pulse : integer range 0 to 100 := 0;

    -- Имитируемый выходной сигнал
    signal q : std_logic;

     -- Период тактового сигнала (1 мкс - 1 МГц)
    constant clk_period : time := 1000 ns;
```



Генератор ШИМ сигнала

Функциональное моделирование (симуляция)

Описание тестового модуля. Окончание

BEGIN

```
-- Связи с тестируемым компонентом
 uut: GeneratorPWM PORT MAP (
     clk    => clk,
     en     => en,
     pulse  => pulse,
     q      => q
 );


-- Процесс симуляции тактового сигнала
 clk_process: process
begin
    clk <= '1';           -- Лог. 1
    wait for clk_period/2; -- Задержка на полпериода
    clk <= '0';           -- Лог. 0
    wait for clk_period/2; -- Задержка на полпериода
end process;

-- Процесс симуляции других входных воздействий
 stim_proc: process
begin
    pulse <= 0;           -- Начальное значение коэффициента
    en <= '1';            -- Разрешение генерации

    for i in 1 to 10 loop -- Цикл по изменению коэффициента
        wait for clk_period*500;
        pulse <= pulse + 10;
    end loop;

    wait;                 -- Остановка
end process;


END;
```

 


Генератор ШИМ сигнала

Функциональное моделирование (симуляция)


Скриншоты процесса

 

 
Полный цикл изменения коэффициента: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100



Выходной импульс для коэффициента 10

 

Выходной импульс для коэффициента 20

 

Выходной импульс для коэффициента 90

