



# Цифровые устройства и микропроцессоры I часть

## Лекция 16

Лектор: Богаченков Алексей Николаевич

e-mail: [microproc@mail.ru](mailto:microproc@mail.ru)

*Темы лекции:*

Моделирование на языке VHDL

Конечный автомат


Генератор IP ядер

Пример синтеза


# Генератор ШИМ сигнала

## Функциональное моделирование (симуляция)

### Структура тестового модуля

 


### Test Bench

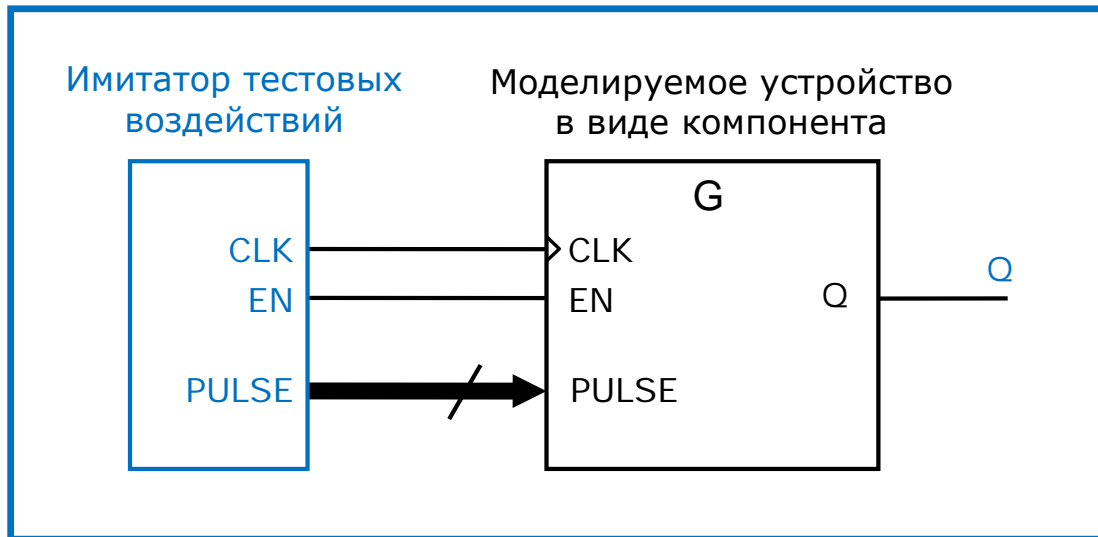

# Генератор ШИМ сигнала

## Функциональное моделирование (симуляция)

### Фрагменты описания тестового модуля

 


```
-- Процесс симуляции тактового сигнала
clk_process: process
begin
    clk <= '1';           -- Лог. 1
    wait for clk_period/2; -- Задержка на полпериода
    clk <= '0';           -- Лог. 0
    wait for clk_period/2; -- Задержка на полпериода
end process;

-- Процесс симуляции других входных воздействий
stim_proc: process
begin
    pulse <= 0;           -- Начальное значение коэффициента

    for i in 1 to 10 loop  -- Цикл по изменению коэффициента
        wait for clk_period*500;
        pulse <= pulse + 10;
    end loop;

    wait;                 -- Остановка
end process;

END;
```

 

# Некоторые операторы моделирования

```
wait on CLK, RST;
```

Продолжение выполнения процесса начнется по событию любого изменения сигналов CLK или RST.

```
wait until CLK='1' ;
```

Продолжение начнется в момент изменения состояния CLK из '0' в '1', т.е. по фронту сигнала.

```
wait for CLK_PERIOD;
```

Остановка процесса на время, заданное переменной (константой) CLK\_PERIOD типа **time**.

```
after DELAY;
```

Задержка присвоения нового значения сигналу на время, заданное переменной (константой) DELAY типа **time**, например:

```
y <= x1 and x2 after 3 ns; -- Моделирование задержки в вентиле И
```

```
inertial      transport
```

Вид задержки (инерционная, транспортная).

Все указанные операторы используются только в процессе моделирования и **игнорируются** при синтезе схемы.

# Операторы циклов

loop...


while...loop...

for...in...loop...



При моделировании возможна организация последовательных повторяющихся действий.

При синтезе — это обычно **размещение** множественных экземпляров фрагментов схемы, например:
 
```
for i in 0 to 3 generate
  y(i) <= a(i) and g;
end generate;
```


  
# Порядок присваивания сигналов внутри процесса



```
process (clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        B <= '0';           -- ??
        B <= A;             -- На самом деле B еще не получило нового значения A
        Q <= B;             -- Для Q используется старое значение B (не 0 и не A)
    end if;
end process;
```

Если внутри процесса сигнал "изменяется" неоднократно, он получает только последнее значение и только по **завершении** процесса.

# Конечный автомат

Используется для описания системы с несколькими состояниями и последовательными переходами между этими состояниями по определенным правилам.

Рассмотрим простейший пример — светофор.

## Задание:

Последовательность работы в режиме "автоматический":

Красный в течение 15 с


Зеленый в течение 20 с

Желтый в течение 5 с

... далее повторение

В режиме "нерегулируемый":

мигающий желтый с периодом 1 с

 



# Конечный автомат (пример: светофор)

## Исходный текст на VHDL (стр. 1 из 3)

```
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity Lights is
  port
    ( clk      : in  std_logic;          -- Вход тактирования 1000 Гц
      auto     : in  std_logic;          -- Режим: автомат / нерегулир.
      LedR, LedG, LedY : out std_logic;  -- Выходы на светоизлучатели
    );
end entity;

architecture Behavioral of Lights is

  -- Константы для временных интервалов (значения в мс)
  constant clock_period : integer := 1;
  constant red_delay    : integer := 15000;
  constant green_delay  : integer := 20000;
  constant yellow_delay : integer := 5000;
  constant blink_delay  : integer := 500;

  -- Счетчик для временных задержек
  signal cnt : integer range 0 to green_delay/clock_period := 0;

  -- Сигнал управления миганием
  signal blink : std_logic := '0';

  -- Объявление перечислимого типа данных для номера состояния
  type state_type is (stBegin, stRed, stGreen, stYellow, stBlink);
  signal state : state_type := stBegin;
```

# Конечный автомат (пример: светофор)

## Исходный текст на VHDL (стр. 2 из 3)

```
-- Описание функционирования
begin

process (clk)
begin
    if rising_edge(clk) then          -- Все действия - по фронту
                                       -- тактового сигнала

        -- Обслуживание счетчика задержки
        if cnt > 0 then
            cnt <= cnt - 1;
        end if;

        -- Работа конечного автомата, переход в состояние stBlink
        -- только из состояний stBegin и stYellow
        case state is
            when stBegin =>          -- Исходное состояние
                if auto = '0' then
                    state <= stBlink;
                else
                    cnt <= red_delay/clock_period;
                    state <= stRed;
                end if;

            when stRed =>             -- Стадия "красный"
                if cnt = 0 then
                    cnt <= green_delay/clock_period;
                    state <= stGreen;
                end if;

            when stGreen =>          -- Стадия "зеленый"
                if cnt = 0 then
                    cnt <= yellow_delay/clock_period;
                    state <= stYellow;
                end if;
        end case;
    end if;
end process;
```

# Конечный автомат (пример: светофор)

## Исходный текст на VHDL (стр. 3 из 3)

```
when stYellow =>                -- Стадия "желтый"
    if auto = '0' then
        state <= stBlink;
    elsif cnt = 0 then
        cnt <= red_delay/clock_period;
        state <= stRed;
    end if;

when stBlink =>                  -- Стадия "нерегулируемый"
    if auto = '1' then
        state <= stBegin;
    elsif cnt = 0 then
        cnt <= blink_delay/clock_period;
        blink <= not blink;
    end if;

when others =>                   -- Резервное состояние


    end case;
end if;
end process;

-- Управление светоизлучателями
LedR <= '1'    when state = stRed    else '0';
LedG <= '1'    when state = stGreen  else '0';
LedY <= '1'    when state = stYellow else
blink when state = stBlink else '0';

end Behavioral;
```


# Конечный автомат (пример: светофор)

## Симуляция




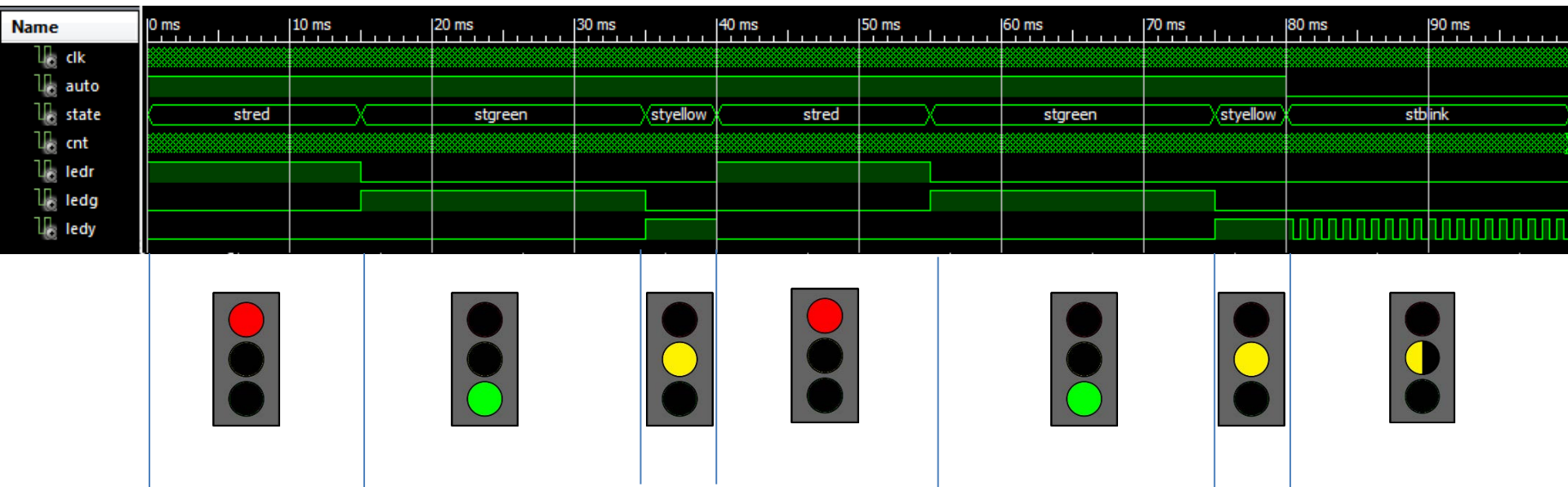


Примечание. Период тактовой частоты уменьшен в 1000 раз, миллисекунды во временных метках следует интерпретировать как секунды.

# Генератор IP ядер (CORE Generator)

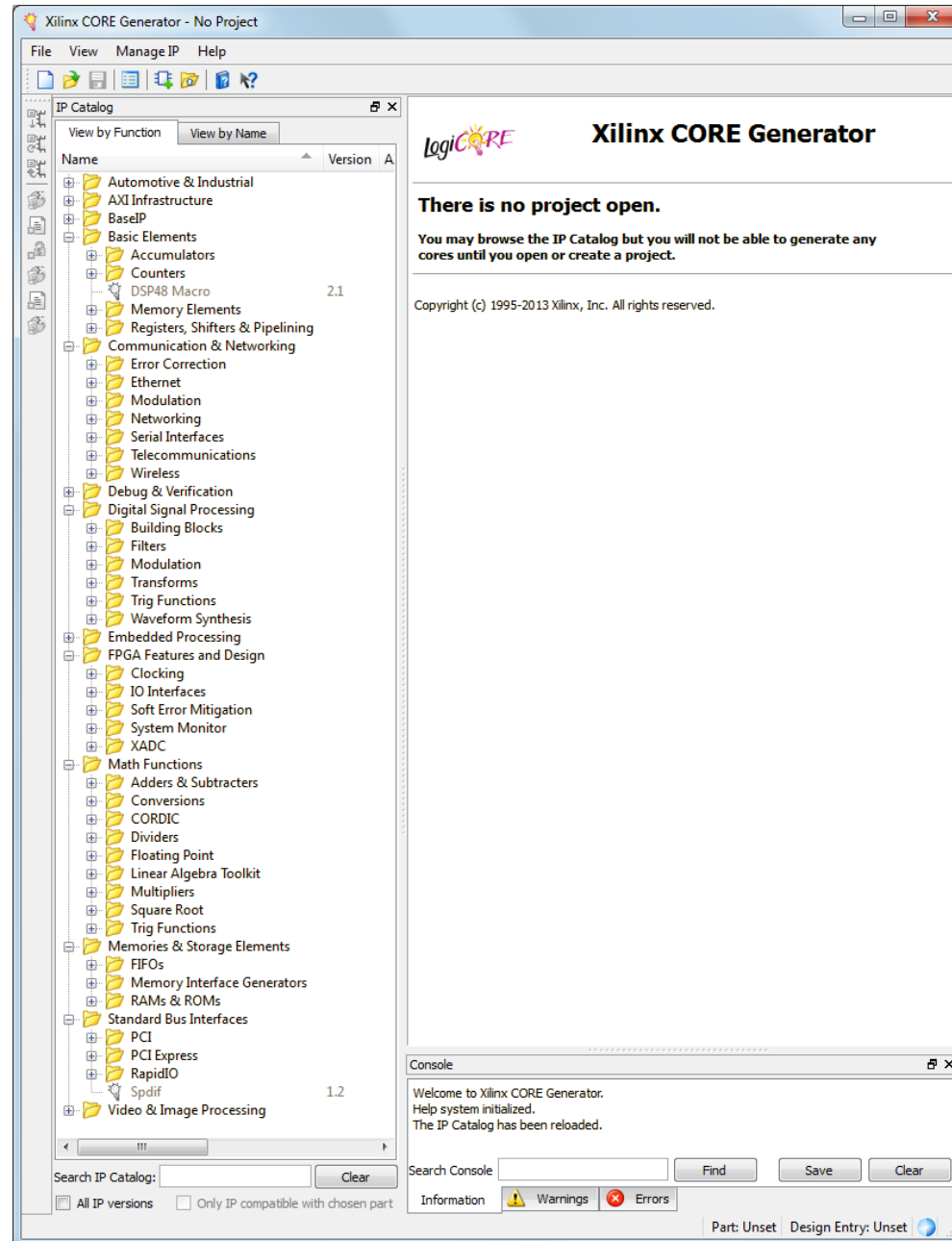

# Генератор IP ядер (CORE Generator)

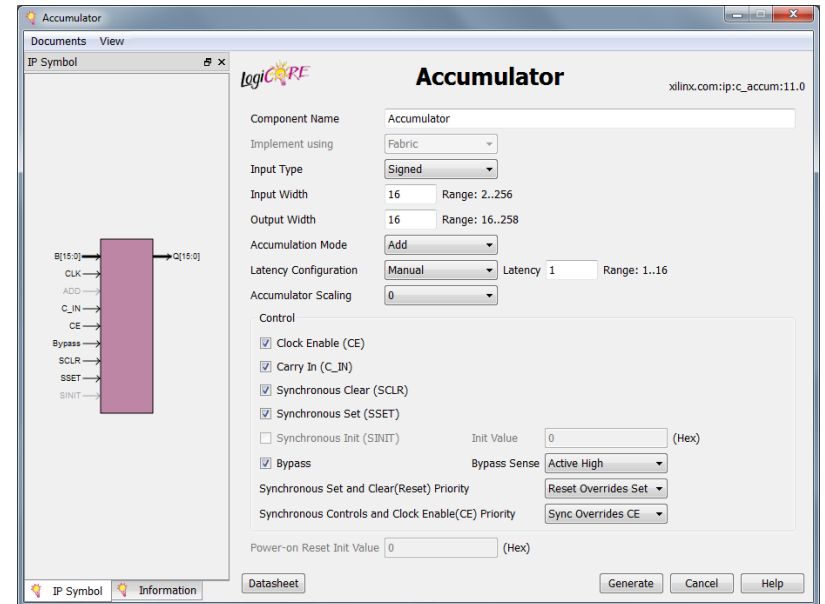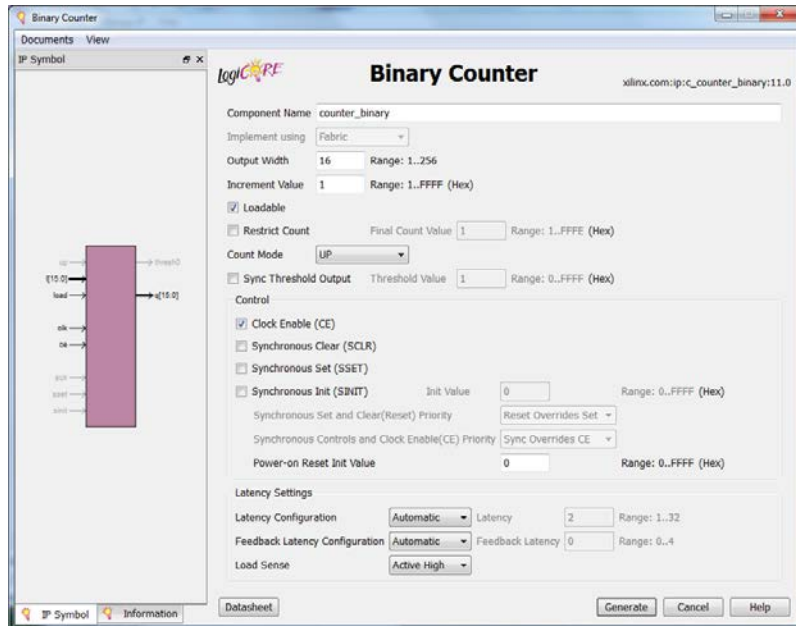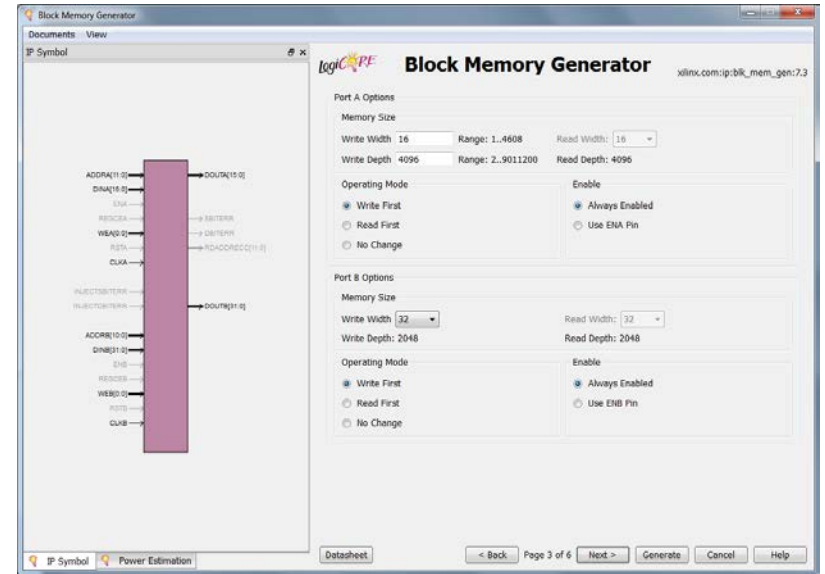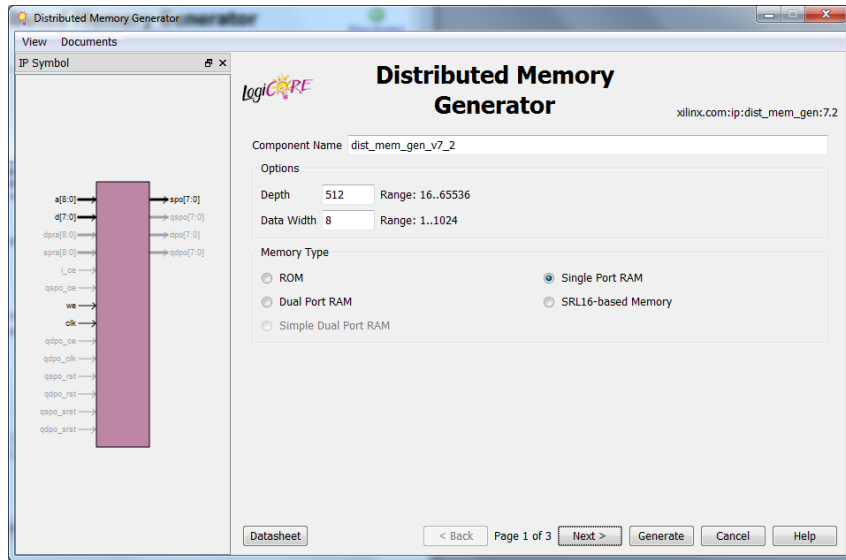

# Генератор IP ядер (CORE Generator)

The DDS Compiler window shows the configuration for a Direct Digital Synthesis (DDS) IP core. On the left, the IP Symbol is displayed with its pin connections: CLK, CE, SCLR, WE, REG\_SELECT, ADDR[0:0], DATA[15:0], POFI[15:0], and PHASE\_IN[15:0] on the left; and RDY, RFD, CHANNEL[0:0], SINE[15:0], COSINE[15:0], and PHASE\_OUT[15:0] on the right. The main configuration area includes:

- Component Name:** dds\_compiler
- Configuration Options:** Phase Generator and SIN COS LUT
- System Requirements:**
  - System Clock: 100 (Range: 0.01..550 MHz)
  - Number of Channels: 1
  - Frequency per Channel (Fs): 100.0 MHz
- Parameter Selection:** Hardware Parameters
- Noise Shaping:** None
- Hardware Parameters:**
  - Phase Width: 16 (Range: 3..48)
  - Output Width: 16 (Range: 3..26)

Buttons at the bottom include IP Symbol, Resource Estimation, Datasheet, < Back, Page 1 of 6, Next >, Generate, Cancel, and Help.

The FIR Compiler window shows the configuration for a Finite Impulse Response (FIR) IP core. The main configuration area includes:

- Component Name:** fir\_compiler
- Filter Coefficients:**
  - Select Source: Vector
  - Coefficient Vector: 6,0,-4,-3,5,6,-6,-13,7,44,64,44,7,-13,-6,6,5,-3,-4,0,6
  - Coefficients File: no\_coe\_file\_loaded (with Browse... and Show... buttons)
  - Number of Coefficient Sets: 1 (Range: 1..256)
  - Number of Coefficients (per set): 21
- Filter Specification:**
  - Filter Type: Single Rate
  - Rate Change Type: Integer
  - Interpolation Rate Value: 1 (Range: 1..1)
  - Decimation Rate Value: 1 (Range: 1..1)
  - Zero Pack Factor: 1 (Range: 1..1)
  - Number of Channels: 1 (Range: 1..64)
- Hardware Oversampling Specification:**
  - Select format: Frequency Specification
  - Input Sampling Frequency: 0.001 (Range: 0.000001..250.0 MHz)
  - Clock Frequency: 250.0 (Range: 0.001..250.0 MHz)
  - Input Sample Period: 1 (Range: 1..10000000 Clock cycles)

The **Freq. Response** tab is active, displaying a graph titled "Frequency Response (Magnitude)". The y-axis is "Magnitude (dB)" ranging from -60 to 60. The x-axis is "Normalized Frequency (x PI rad/sample)" ranging from 0 to 1. The graph shows a passband with a magnitude of approximately 40 dB, a sharp stopband starting around 0.5 normalized frequency, and a ripple in the passband. Below the graph, the "Set to Display" is set to 1 (Range: 1..1). The "Filter Analysis" table is shown:


Passband		Stop band	
Range:	0.0 - 0.5	0.5 - 1.0	
Min:	18.061800 dB		
Max:	43.525674 dB	21.583625 dB	
Ripple:	25.463874 dB		

Buttons at the bottom include IP Symbol, Freq. Response, Implementation Details, Datasheet, < Back, Page 1 of 4, Next >, Generate, Cancel, and Help.

# Пример синтеза

**Устройство охранной сигнализации.** При разрыве шлейфа в течение 32 с формировать звуковой и световой сигналы с периодичностью 1 с и коэффициентом длительности 75% (0.75 с – сигнал, 0.25 с – пауза). Частота звукового сигнала — 1024 Гц. При восстановлении целостности шлейфа и последующем нарушении процесс повторять.
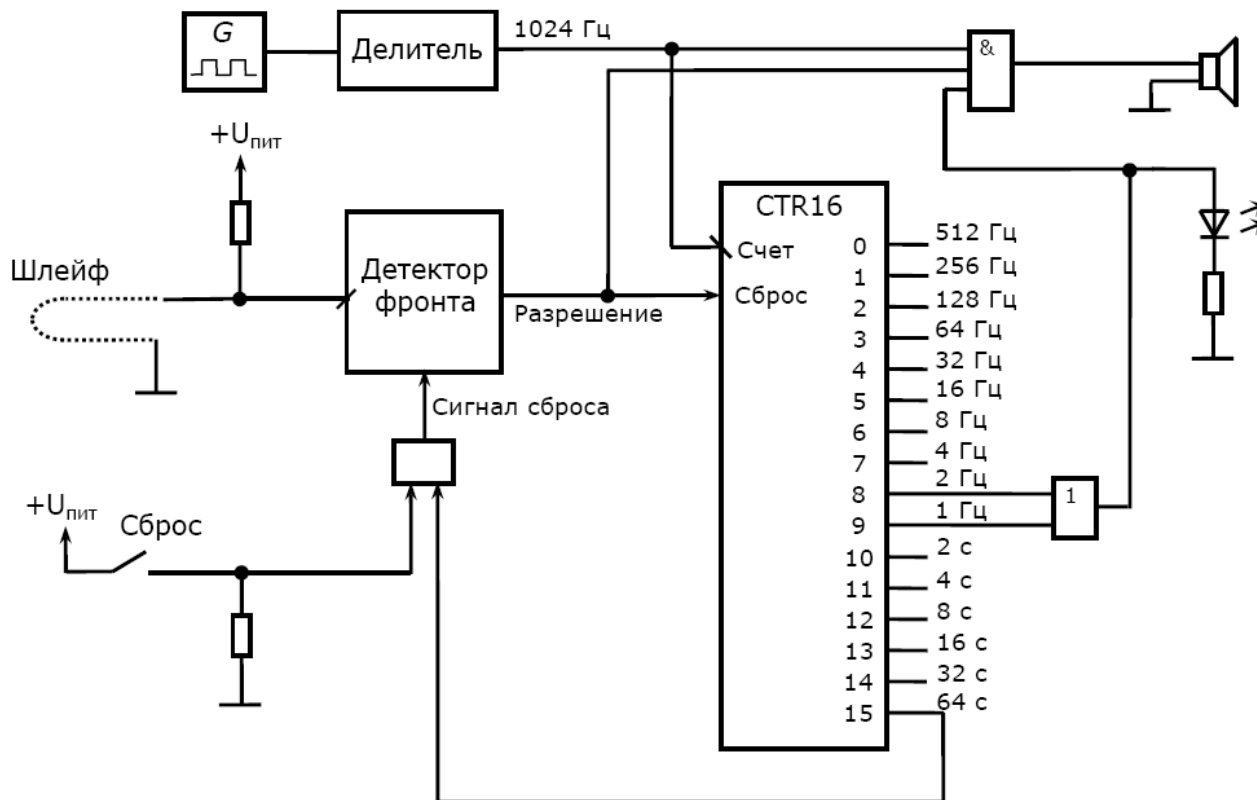
## Функциональная схема устройства на дискретной логике







# Пример синтеза

**Устройство охранной сигнализации.** При разрыве шлейфа в течение 32 с формировать звуковой и световой сигналы с периодичностью 1 с и коэффициентом длительности 75% (0.75 с – сигнал, 0.25 с – пауза). Частота звукового сигнала — 1024 Гц. При восстановлении целостности шлейфа и последующем нарушении процесс повторять.


  
## Интерфейс устройства на базе отладочной платы



# Пример синтеза

## Файл проектных ограничений

```
#####
#                               ФАЙЛ ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
#                               для отладочного модуля Spartan-3A/3AN FPGA Starter Kit
#                               Тип FPGA: XC3S700A-FG484
#####

#=====
# Вход тактовой частоты 50 МГц (CLK)
#=====

NET "CLK"      LOC = "E12"   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 20.000 ;

#=====
# Дискретные светодиодные индикаторы (LED)
#=====

NET "LED0"     LOC = "R20"   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW ;

#=====
# Кнопки общего назначения - при нажатии формируют на входе FPGA лог. '1'.
# На входе обязательны подтягивающие резисторы к лог. '0'.
#=====

NET "BTN_S"    LOC = "T15"   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLDOWN ;

#=====
# Механические переключатели (SW) - формируют лог. '0' и '1'.
# Подтягивающий резистор не обязателен
#=====

NET "SW0"      LOC = "V8"    | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLUP ;

#=====
# Аудиовыход
#=====

NET "AUD_R"    LOC = "V10"   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW ;
```

# Пример синтеза

## Исходный текст головного модуля (стр. 1 из 3)

```
library IEEE;                                -- Объявление библиотек
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

-----
-- Описание входных и выходных сигналов устройства
-----

entity Alarm is
    port (
        CLK      : in  std_logic;           -- Вход тактовой частоты 50 МГц
        BTN_S     : in  std_logic;           -- От кнопки сброса
        SW0       : in  std_logic;           -- От переключателя имитации шлейфа
        AUD_R     : out std_logic;           -- Выход звукового сигнала
        LED0      : out std_logic;           -- Выход на индикатор
    );
end entity;

-----
-- Начало описания архитектуры устройства
-----

architecture arch of Alarm is

    ----- Объявление внутренних сигналов -----
    -- Счетчик-делитель входной тактовой частоты 50 МГц до базовой 1024 Гц
    signal div_clk : integer range 0 to 50000 := 0;

    -- Сигнал базовой частоты
    signal clk_ms : std_logic := '0';

    -- Признак разрешения генерации сигналов оповещения
    signal alarm_enable : std_logic := '0';

    -- Двоичный счетчик-делитель базовой частоты 1024 Гц (период около 1 мс)
    signal counter : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0');

    -- Предыдущие состояния сигнала с датчика - используются для фильтрации помех
    signal sw0_p1, sw0_p2 : std_logic := '0';
```

# Пример синтеза

## Исходный текст головного модуля (стр. 2 из 3)

```
-----  
-- Описание функционирования устройства  
-----  
  
begin  
  
-- Генерация частоты 1024 Гц делением на 50 МГц / 2 / 1024 Гц = 24414  
-- (коэффициент 2 - для отсчета полупериодов генерируемой частоты)  
process (clk)  
begin  
    if rising_edge(clk) then  
        if div_clk = 0 then  
            div_clk <= 24414-1; clk_ms <= not clk_ms;  
        else  
            div_clk <= div_clk - 1;  
        end if;  
    end if;  
end process;  
  
-- Идентификация срабатывания датчика (шлейфа) путем проверки текущего и  
-- предыдущих состояний.  
-- Установка признака разрешения оповещения, если сработал датчик.  
-- Сброс разрешения при нажатии кнопки сброса или окончании временного интервала  
process (clk_ms)  
begin  
    if rising_edge(clk_ms) then  
        if SW0 = '1' and sw0_p1 = '1' and sw0_p2 = '0' and alarm_enable = '0' then  
            alarm_enable <= '1';  
        end if;  
        sw0_p2 <= sw0_p1; sw0_p1 <= SW0;  
        if BTN_S = '1' or counter(15) = '1' then  
            alarm_enable <= '0';  
        end if;  
    end if;  
end process;
```

# Пример синтеза

## Исходный текст головного модуля (стр. 3 из 3)


```
-- Обслуживание счетчика формирования временных интервалов
process (clk_ms, alarm_enable)
begin
    if alarm_enable = '0' then
        counter <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk_ms) then
        counter <= counter + 1;
    end if;
end process;

-- Выдача звукового и светового сигналов оповещения
AUD_R <= clk_ms and alarm_enable and (counter(8) or counter(9));
LED0 <= alarm_enable and (counter(8) or counter(9));


-----
end arch;          -- КОНЕЦ описания архитектуры и функционирования
-----
```

# Пример синтеза

## Результаты синтеза

 

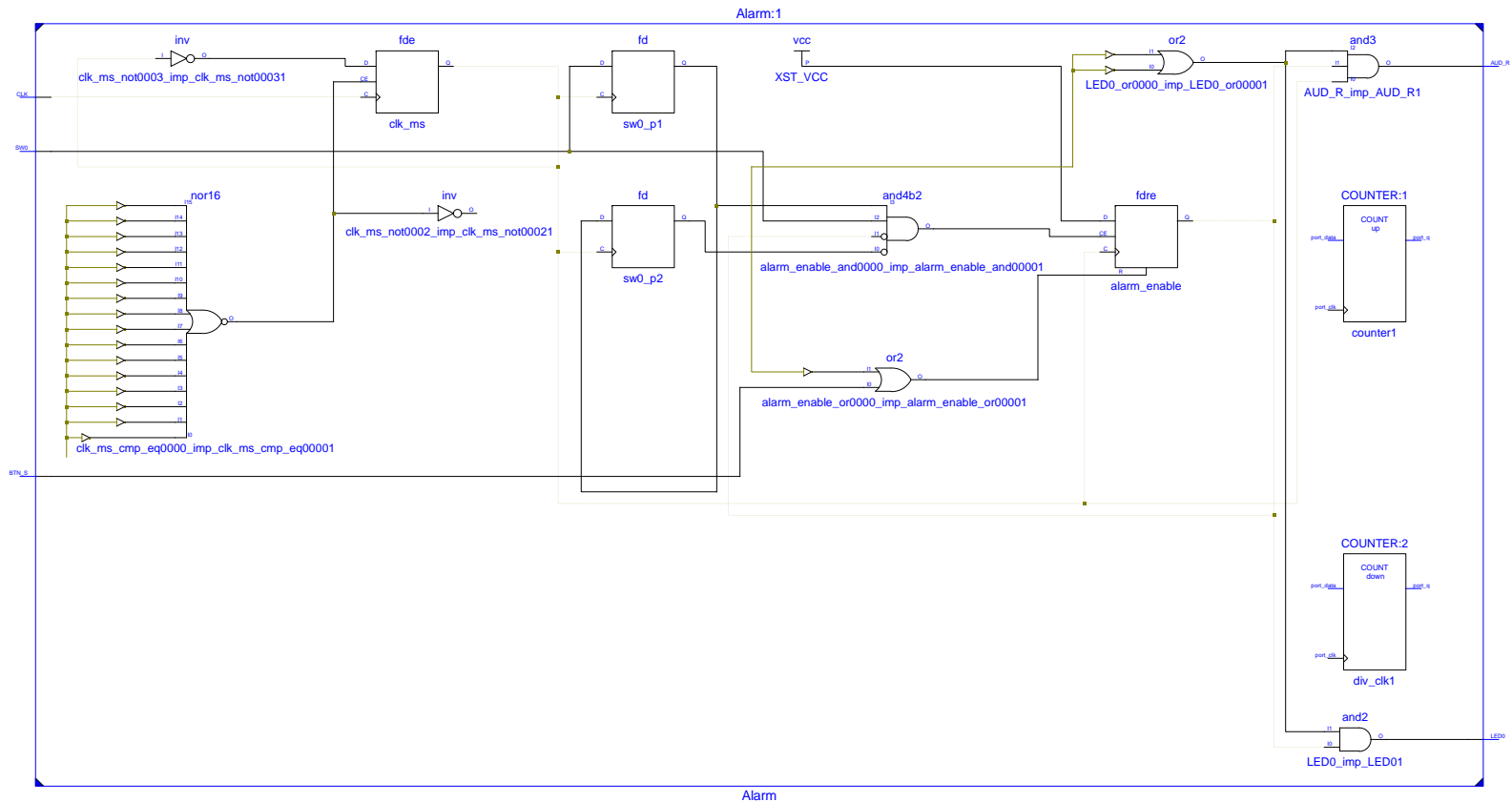
RTL схема (на уровне регистровых передач)



# Пример синтеза


## Результаты синтеза

Технологическая схема (на уровне ячеек)

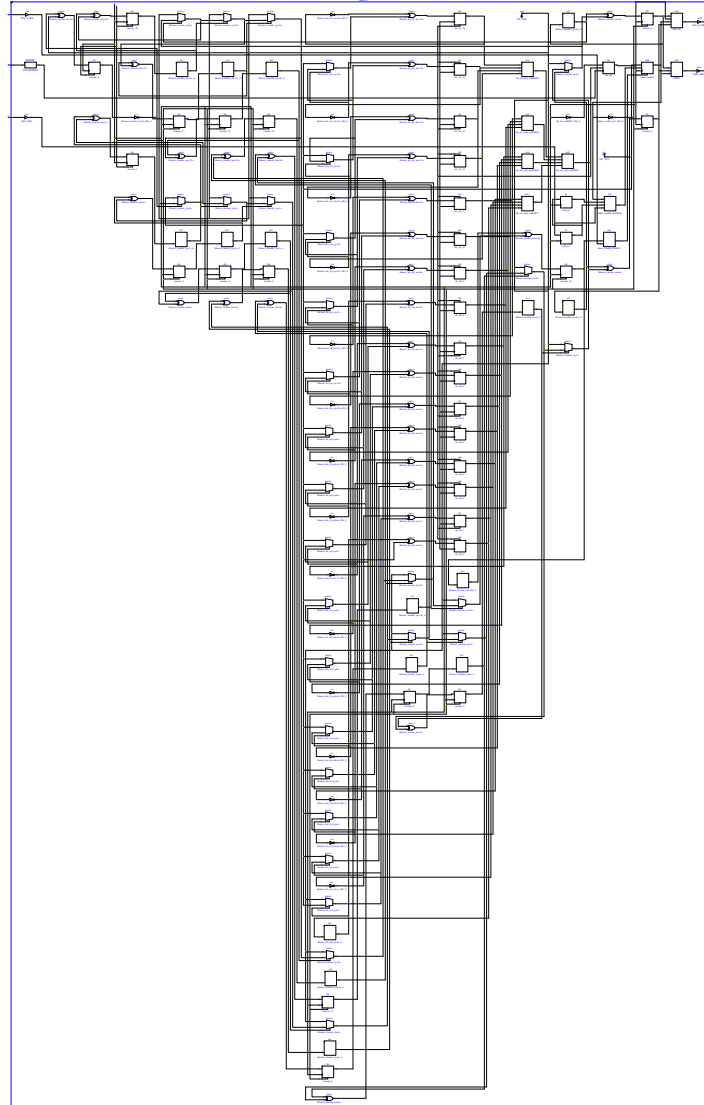

# Пример синтеза

## Утилита загрузки конфигурации в ПЛИС

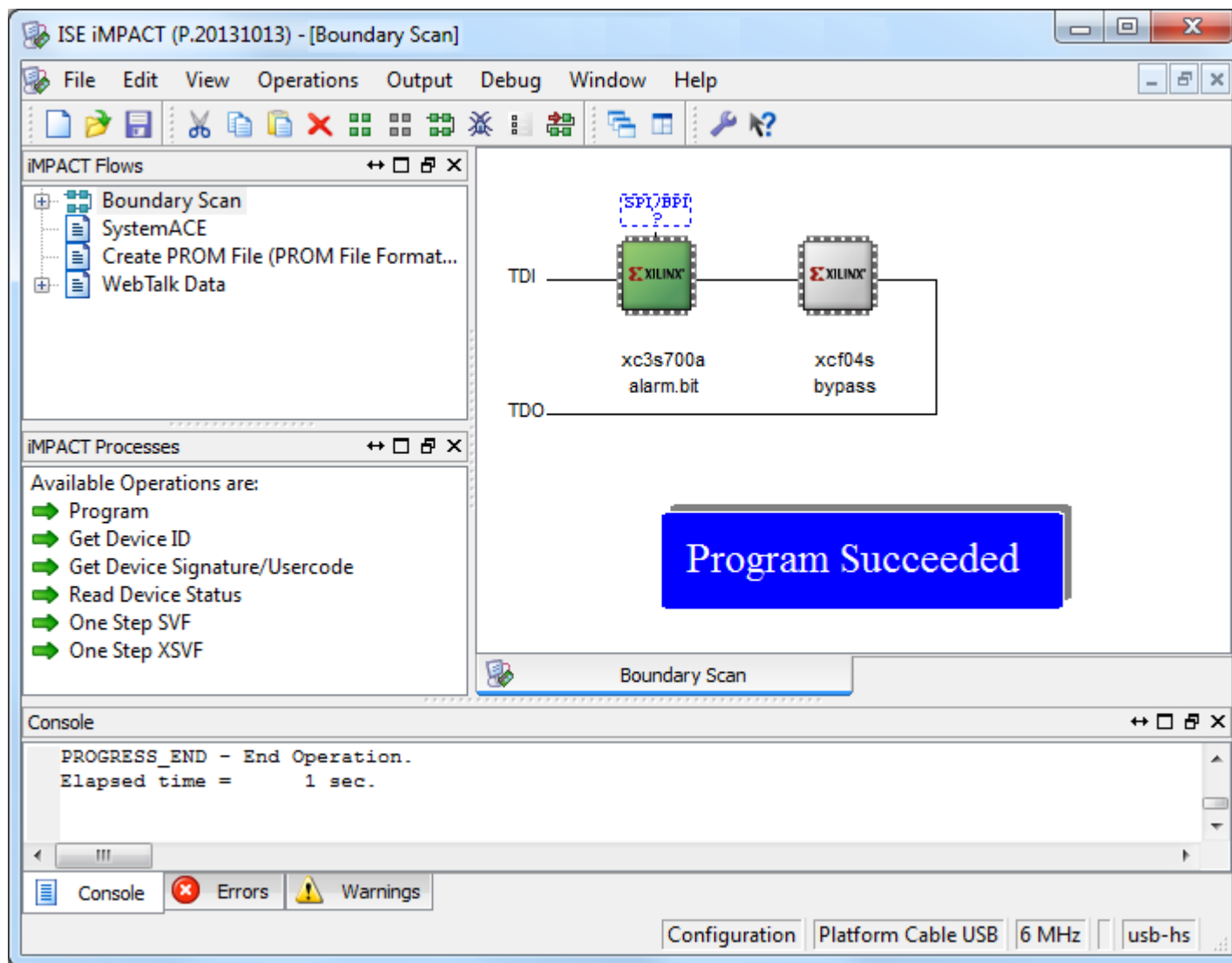



# Пример синтеза

## Отчет об использовании ресурсов ПЛИС

Device Utilization Summary				
Logic Utilization	Used	Available	Utilization	Note(s)
Number of Slice Flip Flops	36	11,776	1%	
Number of 4 input LUTs	25	11,776	1%	
Number of occupied Slices	26	5,888	1%	
Number of Slices containing only related logic	26	26	100%	
Number of Slices containing unrelated logic	0	26	0%	
Total Number of 4 input LUTs	41	11,776	1%	
Number used as logic	25			
Number used as a route-thru	16			
Number of bonded IOBs	6	372	1%	
Number of BUFGMUXs	1	24	4%	
Average Fanout of Non-Clock Nets	1.97			

# Пример синтеза


## Модификация проекта

Рекомендации по модернизации устройства  
(предлагается для **самостоятельной** работы):

- добавить режим постановки на охрану отдельной кнопкой;
- использовать несколько датчиков (шлейфов);
- ввести индикацию текущего состояния шлейфа;
- ввести функцию ввода пароля (ключа) для снятия с охраны, предусмотреть возможность модификации ключа (по содержанию и размеру), для целей отладки ввести индикацию правильности каждого нажатия;
- при срабатывании датчиков ввести задержку формирования сигналов оповещения (для отключения сигнализации);
- ввести индикацию всех режимов — сигнализация отключена, сигнализация включена, задержка после срабатывания датчика, формирование сигнала оповещения — можно реализовать на одном индикаторе, меняя характер индикации;
- добавить звуковой сигнал типа сирены.

# Пример синтеза
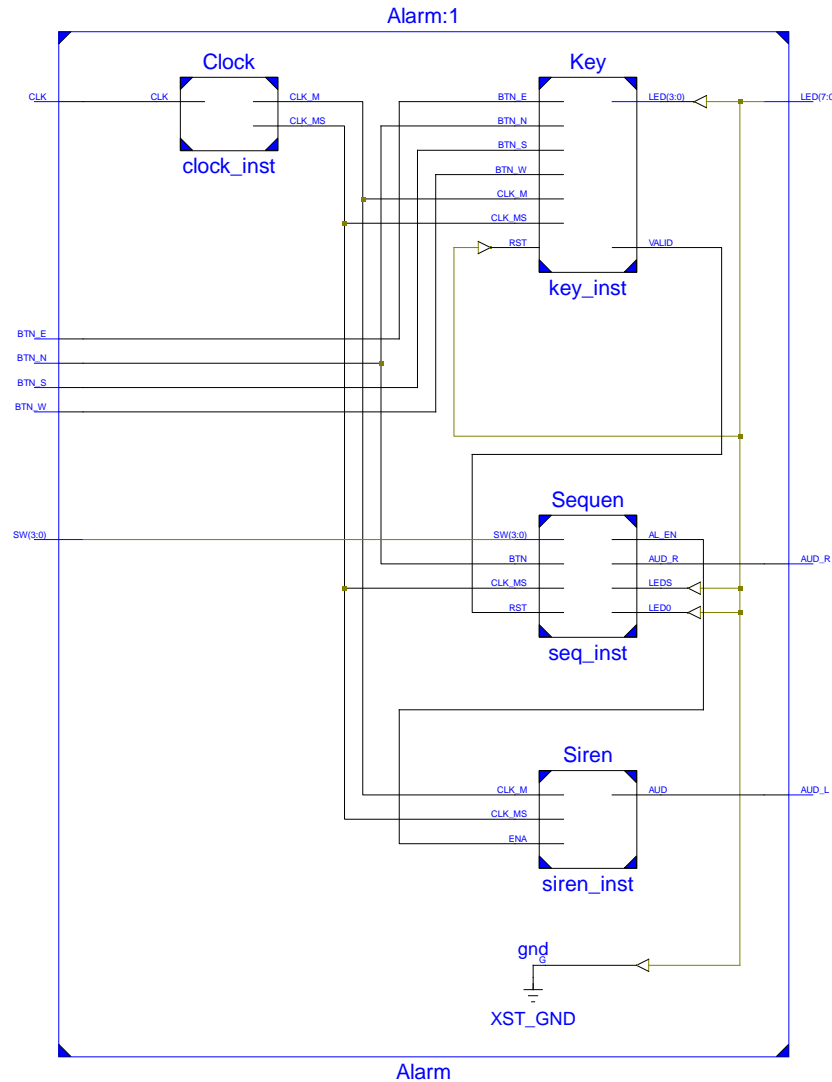
## Пример RTL схемы головного модуля модифицированного проекта



*Конец*